

Integrated Clock

교육생 전 병 혁

Contents

1 설계 환경

2 1차 설계

- 1차 설계 코드 설명
- 문제 원인 및 해결 방안

3 최종 설계

4 구현 영상

5 결론






설계 환경

Design Environment

1. State Diagram

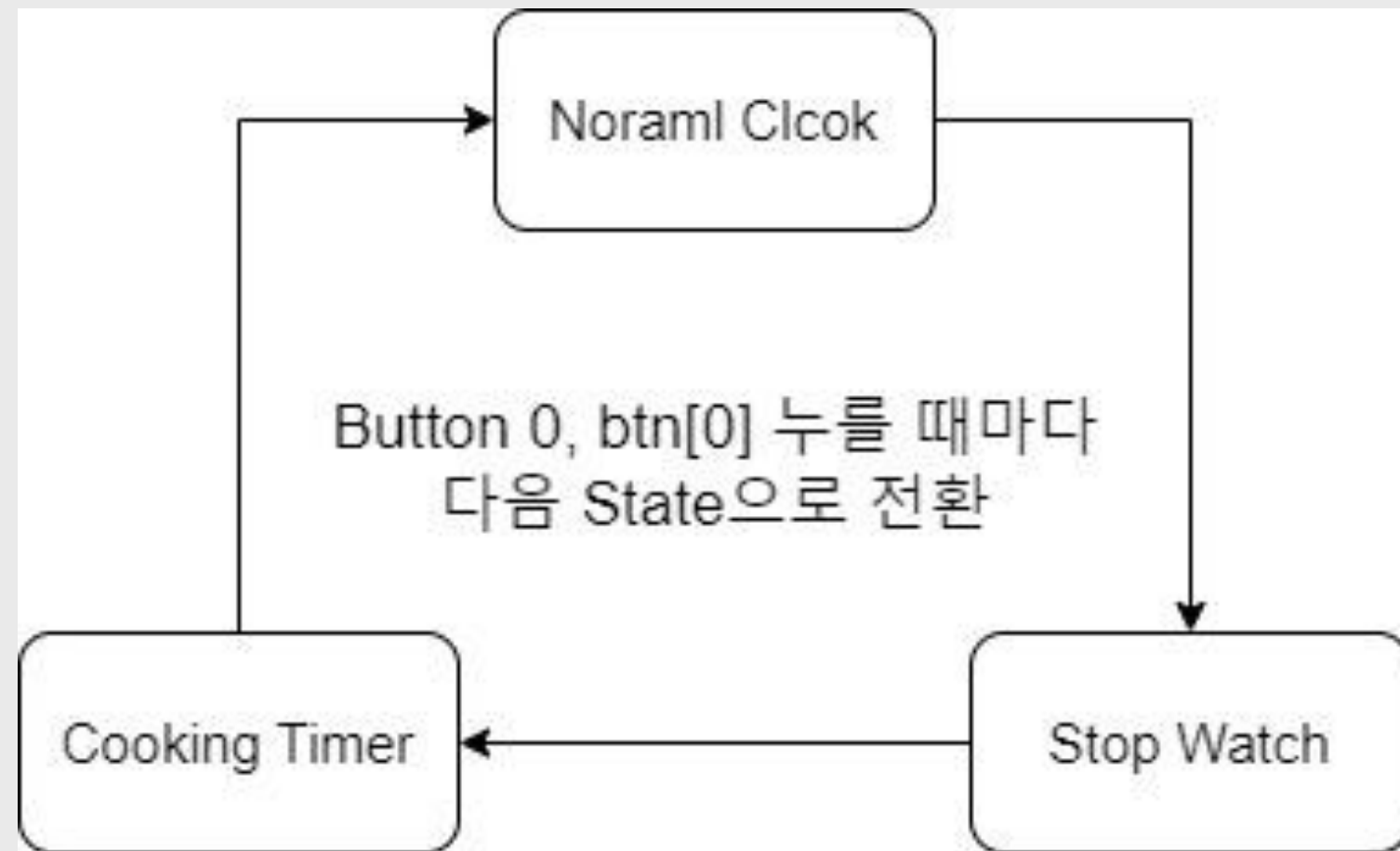

- 모듈 전환 버튼인 Button 0, btn[0] 을 누를 때마다 다음 state로 전이된다.
- 이번 구현에서는 next_state 변수 없이 state 변수만 사용

Design Environment

1. Watch mode

- Watch / Set 모드 전환 버튼
- 분 컨트롤 버튼
- 초 컨트롤 버튼

2. Stop Watch mode

- Start 버튼
- Lap 버튼
- Clear 버튼



3. Cooking Timer mode

- Start 버튼
- 분 컨트롤버튼
- 초 컨트롤 버튼
- Alarm off 버튼

	Btn[0]	Btn[1]	Btn[2]	Btn[3]
Clock	모드 전환 버튼	분 컨트롤	초 컨트롤	Watch Set 버튼
Stop Watch		시작 버튼	Lap 버튼	Clear 버튼
Cooking timer		시작 버튼	초 컨트롤	분 컨트롤

Design Environment

  
1. Cooking Timer 에서 부족한 1개의 버튼에 대해서는 외부에서 Pull-down Switch 생성하여 사용
2. 외부 버튼의 신호 (btn4) 의 신호를 받기 위해 JC Pin Header의 1번 핀 사용
3. Cooking Timer에서 사용할 Alarm은 JB Pin Header의 4번 핀 사용





1차 설계

0. Block diagram

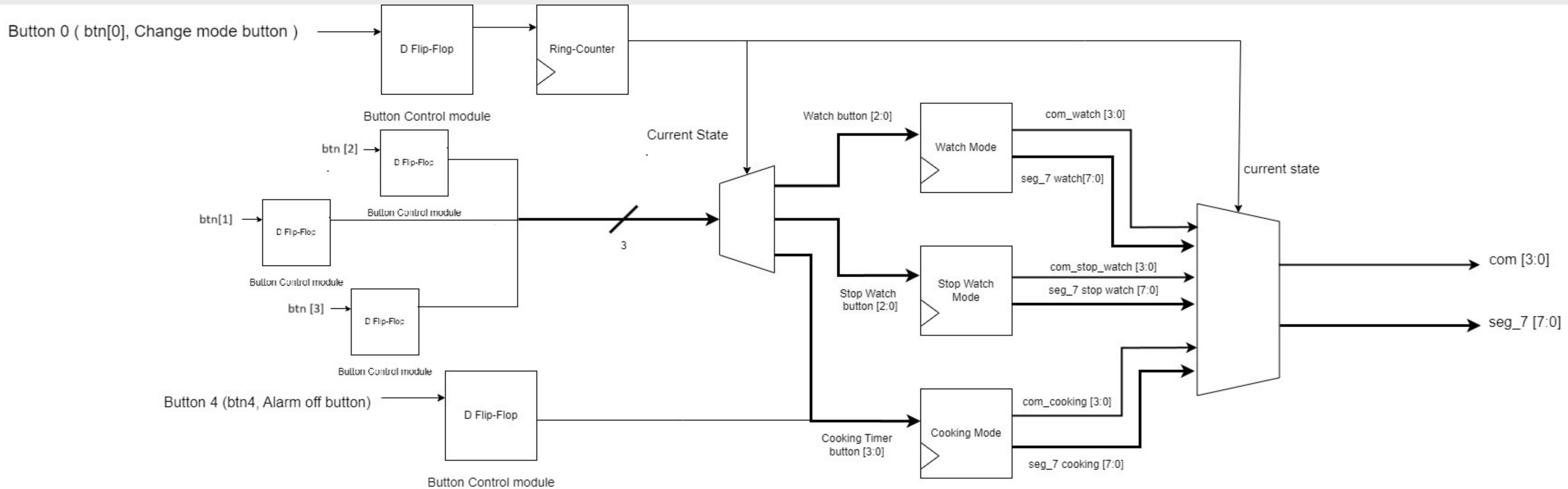

1. Declare Input / Output variables of Module

```
module Integrated_Watch_Project(  
    input clk, reset_p,  
    input [3:0] btn,  
    input btn4,  
    output [3:0] com,  
    output [7:0] seg_7,  
    output [2:0] led_debug,  
    output buzz  
);
```

- btn [0] : 모드 전환 버튼
- btn [1] ~ btn [3] : 모든 모드들이 사용하는 공통 버튼
- btn4 : Cooking Timer 만 사용하는 버튼이며, 알람 끄는 버튼

2. Declare state parameter

```
// declare state parameter
parameter S_CLOCK          = 3'b001;
parameter S_STOP_WATCH     = 3'b010;
parameter S_COOKING_TIMER  = 3'b100;

// LED for state
assign led_debug = state;
```

- S_CLOCK : 일반 시계 모드
- S_STOP_WATCH : 스톱 워치 모드
- S_COOKING_TIMER : Cook Timer 모드

3. Get one cycle pulse of button

```
// Get One Cycle pulse of button0  
wire clk_btn0, clk_btn1, clk_btn2, clk_btn3, clk_btn4;  
button_cntr btn_cntr_btn0(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(btn[0]), .btn_pedge(clk_btn0));  
button_cntr btn_cntr_btn1(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(btn[1]), .btn_pedge(clk_btn1));  
button_cntr btn_cntr_btn2(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(btn[2]), .btn_pedge(clk_btn2));  
button_cntr btn_cntr_btn3(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(btn[3]), .btn_pedge(clk_btn3));  
button_cntr btn_cntr_btn4(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(btn[4]), .btn_pedge(clk_btn4));
```

- button_cntr 모듈을 통해 1ms delay time을 갖고, button 값을 읽는다.
- button를 누르면 버튼 값이 0 -> 1로 변하면서 Positive edge 발생

4. Declaring necessary variables

```
// declare state, next_state variable
reg [2:0] state;

// declare com, seg_7 variables.
wire [3:0] com_clock, com_stop, com_cook;
wire [7:0] seg_7_clock, seg_7_stop, seg_7_cook;

// Declare Button
reg [2:0] clock_button, stop_button;
reg [3:0] cook_button;
```

- 각 모듈의 인스턴스에 버튼 값을 각각 주기 위해 서로 다른 버튼 변수 선언
- 각 모듈의 출력 값인 com, seg_7을 받기 위해 서로 다른 com, seg_7 변수 선언

5. Variable initialization

```
// State transition and button processing Logic
always @(posedge clk or posedge reset_p) begin
    if(reset_p) begin
        state = S_CLOCK;
        clock_button = 3'b000;
        stop_button = 3'b000;
        cook_button = 4'b0000;
    end else begin

        ... (생략) ...

    end
end
```

- state 변수와 button 변수 초기화

6. The state changes every time the button 0 is pressed.

1차 설계

```
// State transition and button processing Logic
always @(posedge clk or posedge reset_p) begin
    if(reset_p) begin
        state = S_CLOCK;
        clock_button = 3'b000;
        stop_button = 3'b000;
        cook_button = 4'b0000;
    end else begin
        if(clk_btn0) begin // if pressed button 0
            case(state)
                S_CLOCK: state = S_STOP_WATCH;
                S_STOP_WATCH: state = S_COOKING_TIMER;
                S_COOKING_TIMER: state = S_CLOCK;
            endcase
        end
        else begin
            '...' (생략) '...'
        end
    end
end
end
```

- clk_btn0 변수가 활성화 될때 마다 다음 state로 전이한다.

7. Setting button values based on state values

```
case(state)
  S_CLOCK: begin
    clock_button = {clk_btn1, clk_btn2, clk_btn3};
    stop_button = 3'b000;
    cook_button = {clk_btn4, 3'b000};
  end
  S_STOP_WATCH: begin
    clock_button = 3'b000;
    stop_button = {clk_btn3, clk_btn2, clk_btn1};
    cook_button = {clk_btn4, 3'b000};
  end
  S_COOKING_TIMER: begin
    clock_button = 3'b000;
    stop_button = 3'b000;
    cook_button = {clk_btn4, clk_btn3, clk_btn2, clk_btn1};
  end
endcase
```

- Alarm off 버튼은 모든 모드에서 동작해야 하기 때문에 모든 경우의 수에 대해서 Btn4가 눌러졌을 때, 알람을 끄기 위해 cook_button을 위와 같이 설계

8. Declare an instance, then substitute argument

```
// Module instantiations with direct button connections
watch_top watch_mode (.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(clock_button), .com(com_clock), .seg_7(seg_7_clock));

stop_watch_top stop_watch_mode (.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(stop_button), .com(com_stop), .seg_7(seg_7_stop));

cook_timer_top cook_timer_mode (.clk(clk), .reset_p(reset_p), .btn(cook_button), .com(com_cook), .seg_7(seg_7_cook), .buzz(buzz));
```

- 각 모드의 버튼 값을 인자 값으로 전달한다.
- 각 모드의 출력 값인 com, seg_7을 전달 받은 뒤, 각 모드의 com, seg_7 변수에 각각 저장한다.

9. According to the current state, com, seg_7 values are selected and output.

```
// Output selection based on current state  
assign com = (state == S_CLOCK) ? com_clock :  
              (state == S_STOP_WATCH) ? com_stop : com_cook;  
assign seg_7 = (state == S_CLOCK) ? seg_7_clock :  
                (state == S_STOP_WATCH) ? seg_7_stop : seg_7_cook;
```

- 현재 State 변수 값에 따라 현재 수행 중인 모드의 com, seg_7 값을 선택한 후, FND로 출력한다.

1차 설계

(문제 현상)

문제 현상 (버튼 1~4 동작하지 않는 문제점 발생)



1차 설계

(문제 원인)

문제 원인 (One Cycle Pulse를 argument 값으로 전달)

```
reg [20:0] clk_div = 0; //레지스터에 0주는건 시뮬레이션에서만 가능, 회로에서는 레지스터에 0을 줄수없기때문 리셋으로 0줄수있음
always @(posedge clk)clk_div = clk_div + 1;

wire clk_div_nedge; //와이어에 0주는건 접지시키는것, 거기에 1들어가면 쇼트
edge_detector_p ed_clk(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .cp(clk_div[16]), .n_edge(clk_div_nedge));

reg debounced_btn;
always @(posedge clk or posedge reset_p) begin
    if(reset_p) debounced_btn = 0;
    else if(clk_div_nedge) debounced_btn = btn;
end

edge_detector_p ed_btn(.clk(clk), .reset_p(reset_p), .cp(debounced_btn), .n_edge(btn_nedge), .p_edge(btn_pedge));
```

- button_cntr 모듈은 1ms delay time을 갖고, Button 값을 읽기 때문에
One Cycle Pulse을 argument 값으로 전달하면 button 값을 읽을 수 없다.

1차 설계

(문제 원인)

문제 해결 방안 (One Cycle Pulse 대신에 btn pulse wave 전달)


```
case(state)
  S_CLOCK: begin
    clock_button = {btn[1], btn[2], btn[3]};
    stop_button = 3'b000;
    cook_button = {btn4, 3'b000};
  end
  S_STOP_WATCH: begin
    clock_button = 3'b000;
    stop_button = {btn[3], btn[2], btn[1]};
    cook_button = {btn4, 3'b000};
  end
  S_COOKING_TIMER: begin
    clock_button = 3'b000;
    stop_button = 3'b000;
    cook_button = {btn4, btn[3], btn[2], btn[1]};
  end
endcase
```

- 버튼의 One Cycle Pulse 대신 버튼의 Pulse wave를 버튼 값에 저장하여 argument로 전달



최종 설계

Block diagram

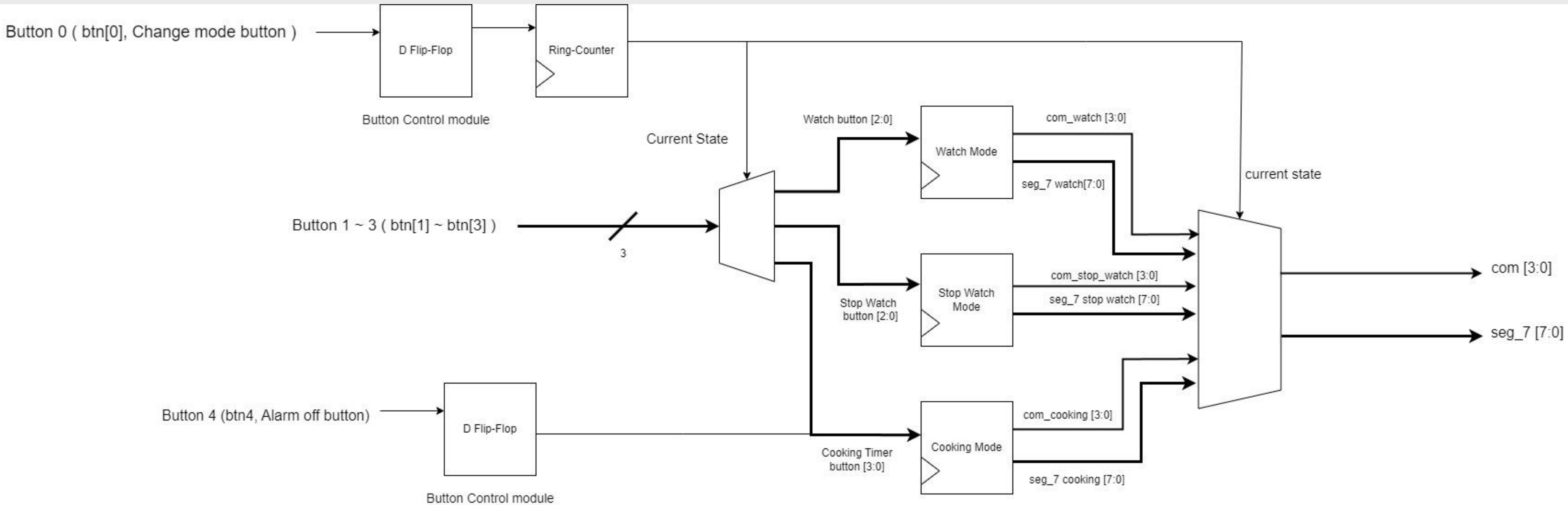




구현 영상

구현 영상

구현 영상

 



결론

Positive Slack

Name	Constraints	Status	WNS
✓ synth_1	constrs_1	synth_design Complete!	
✓ impl_1	constrs_1	write_bitstream Complete!	2.138

Number of LUT, Flip-Flop

Total Power	Failed Routes	LUT	FF
		277	298
0.080	0	273	298

Q & A

들어주셔서 감사합니다.

SoC 반도체 회로설계 아카데미
전 병 혁